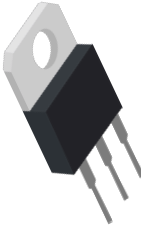


## TOQUE MÁGICO

 **LABORATORIO:** -> <https://bmaker.cc/proyectos-electronica-01/>



MARCA LA TAREA COMPLETADA

### Responde en tu Cuaderno

**1 Razona**

1. ¿Por qué el cuerpo humano puede activar el transistor?
2. ¿Qué función cumple el transistor en este circuito?


**2 Experimenta**

1. ¿Puedes usar un pedazo de fruta para "conectar" los cables y encender la luz?  
¿Funciona? ¿Por qué?
2. ¿Qué pasa si tocas los cables con guantes? ¿Y que pasa si mojas un poco tus dedos y tocas los cables?

### Evaluación del Laboratorio



CRITERIO	BUEN TRABAJO	PUEDE MEJORAR	NO LOGRADO
Construcción exitosa del circuito			
Identificación de componentes			
Explicación del funcionamiento			
Experimentación y curiosidad			

 Para obtener tu recompensa debes estar registrado en nuestra plataforma y publicar tu trabajo 