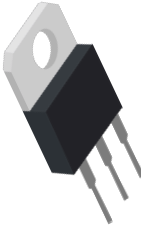


## CAJA SECRETA CON ALARMA

 LABORATORIO: -> <https://bmaker.cc/proyectos-electronica-04/>



MARCA LA TAREA COMPLETADA

### Responde en tu Cuaderno

**1 Razona**

1. ¿Cómo se llama la parte que suena en tu circuito?
2. ¿Qué pasa con tu LDR cuando le llega luz a tu circuito?


**2 Experimenta**

1. Cubre el LDR con diferentes objetos (papel, tela, tu dedo). ¿Funciona igual?
2. Cambia el lugar del LDR con la resistencia de 1kΩ en el circuito. ¿Cambia algo?

### Evaluación del Laboratorio



| CRITERIO                          | BUEN TRABAJO | PUEDE MEJORAR | NO LOGRADO |
|-----------------------------------|--------------|---------------|------------|
| Construcción exitosa del circuito |              |               |            |
| Identificación de componentes     |              |               |            |
| Explicación del funcionamiento    |              |               |            |
| Experimentación y curiosidad      |              |               |            |

 Para obtener tu recompensa debes estar registrado en nuestra plataforma y publicar tu trabajo 