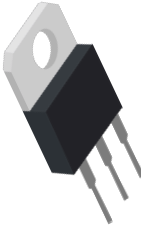


LUZ QUE PIENSA SOLA

 LABORATORIO: -> <https://bmaker.cc/proyectos-electronica-05/>



MARCA LA TAREA COMPLETADA

Responde en tu Cuaderno

1 Razona

1. ¿Qué parte del circuito "siente" si hay luz?
2. ¿Cómo es la resistencia del LDR en la oscuridad, alta o baja?


2 Experimenta

1. ¿El LED se enciende si cubres el LDR con un dedo?
2. Conecta otro LED a tu circuito en serie con el LED que tiene. ¿Funciona igual?

Evaluación del Laboratorio



CRITERIO	BUEN TRABAJO	PUEDE MEJORAR	NO LOGRADO
Construcción exitosa del circuito			
Identificación de componentes			
Explicación del funcionamiento			
Experimentación y curiosidad			

 Para obtener tu recompensa debes estar registrado en nuestra plataforma y publicar tu trabajo 