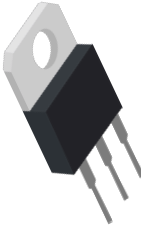


## LUZ AUTOMÁTICA INTELIGENTE

 LABORATORIO: -> <https://bmaker.cc/proyectos-electronica-08/>



MARCA LA TAREA COMPLETADA

### Responde en tu Cuaderno

**1 Razona**

1. ¿Qué sucede con los LEDs cuando tapo la LDR?
2. ¿Qué parte del circuito ajusta el nivel de oscuridad?

**2 Experimenta**

1. Tapa la LDR con la mano, papel y una caja. ¿Con qué se activan más los LEDs?
2. Usa diferentes colores de LEDs. ¿Se encienden igual?

### Evaluación del Laboratorio



CRITERIO	BUEN TRABAJO	PUEDE MEJORAR	NO LOGRADO
Construcción exitosa del circuito			
Identificación de componentes			
Explicación del funcionamiento			
Experimentación y curiosidad			

💰 Para obtener tu recompensa debes estar registrado en nuestra plataforma y publicar tu trabajo 💰

