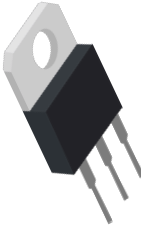


## ¡LUCES QUE BAILAN CON TU VOZ!

 LABORATORIO: -> <https://bmaker.cc/proyectos-electronica-09/>



MARCA LA TAREA COMPLETADA

### Responde en tu Cuaderno

1 Razona

1. ¿Qué función cumple el transistor?
2. ¿Por qué el último LED solo se activa con sonidos fuertes?


2 Experimenta

1. ¿Cuál LED se enciende primero? ¿Por qué?
2. Agrega un cuarto LED para probar si el circuito sigue funcionando.

### Evaluación del Laboratorio



CRITERIO	BUEN TRABAJO	PUEDE MEJORAR	NO LOGRADO
Construcción exitosa del circuito			
Identificación de componentes			
Explicación del funcionamiento			
Experimentación y curiosidad			

 Para obtener tu recompensa debes estar registrado en nuestra plataforma y publicar tu trabajo 