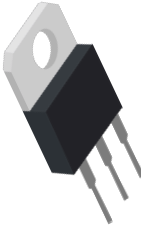


## ¡LUCES QUE BAILAN CON TU VOZ!

 **LABORATORIO:** -> <https://bmaker.cc/proyectos-electronica-09/>



MARCA LA TAREA COMPLETADA

### Responde en tu Cuaderno

**1 Razona**

1. ¿Qué componente es el que escucha el sonido?
2. ¿Qué pasaría si quitamos uno de los LEDs?

**2 Experimenta**

1. ¿Cuál LED se enciende primero?
2. ¿Qué LED se activa con sonidos fuertes?

### Evaluación del Laboratorio



CRITERIO	BUEN TRABAJO	PUEDE MEJORAR	NO LOGRADO
Construcción exitosa del circuito			
Identificación de componentes			
Explicación del funcionamiento			
Experimentación y curiosidad			

💰 Para obtener tu recompensa debes estar registrado en nuestra plataforma y publicar tu trabajo 💰

