LABORATORIO '01'

Proyectos de Electrónica - MiniMakers

RECOMPENSA

TOQUE MÁGICO

🚀 LABORATORIO: -> https://bmaker.cc/proyectos-electronica-01/

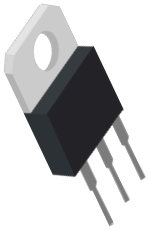

☑ MARCA LA TAREA COMPLETADA

📝 Responde en tu Cuaderno

☐ **1 Razona**

1. ¿Qué componente permite encender la luz al tocar la punta de los cables?
2. Dibuja un LED e identifica su pata positiva y su pata negativa

☐ **2 Experimenta**

1. ¿Qué pasa si solo tocas un cable? ¿Por qué?
2. Probar el circuito con diferentes personas. ¿Funciona igual para todos? ¿Por qué crees que sí o no?

✅ Evaluación del Laboratorio

CRITERIO	BUEN TRABAJO	PUEDE MEJORAR	NO LOGRADO
Construcción exitosa del circuito			
Identificación de componentes			
Explicación del funcionamiento			
Experimentación y curiosidad			

💰Para obtener tu recompensa debes estar registrado en nuestra plataforma y publicar tu trabajo💰

Este recurso de aprendizaje es proporcionado de manera libre por **Be Maker** bajo una licencia creative commons

Be Maker. Imagina, diseña, construye...